

# 디지털논리회로

이론, 실습, 시뮬레이션

(Problem Solutions of Chapter 7)

## 1. 반감산기와 전감산기를 설계


### ① 반감산기

두 수의 차(difference) :  $D$ , 자리빌림(barrow) :  $B$

입력		출력	
$X$	$Y$	$D$	$B$
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

반감산기 진리표

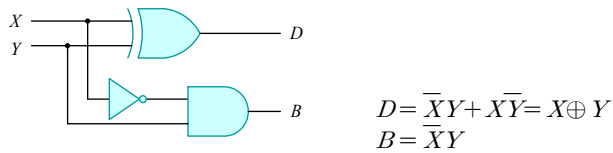진리표에서 출력을 부울함수로 표시하고, 이를 논리회로로 표시하면 다음과 같다.




### ② 전감산기

전감산기는 자리빌림(barrow) 입력을 처리하기 위해  $B_i$ 를 추가.


입력			출력	
$X$	$Y$	$B_i$	$D$	$B_o$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

전감산기 진리표

카르노 맵을 이용하여 출력을 간소화하면

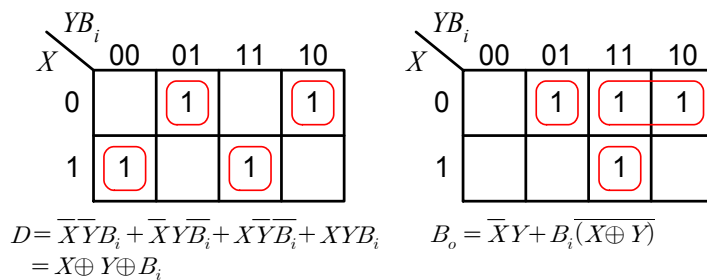


이 부울함수를 논리회로로 표시하면

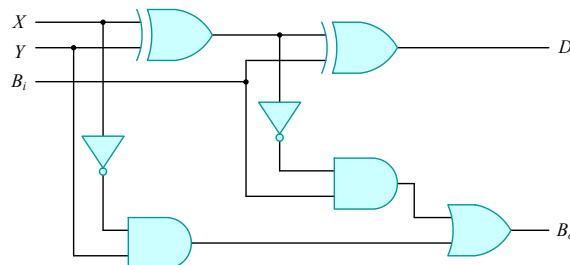


## 2. 뺄셈이 가능한 캐리예측 가산기 설계


Sign=0이면, 가산기. Sign=1이면, 뺄셈기로 동작.

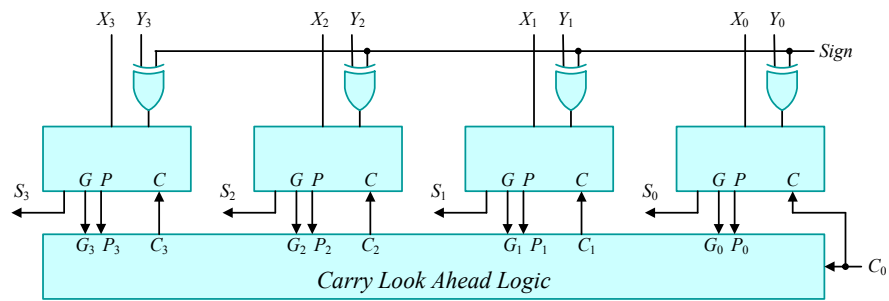

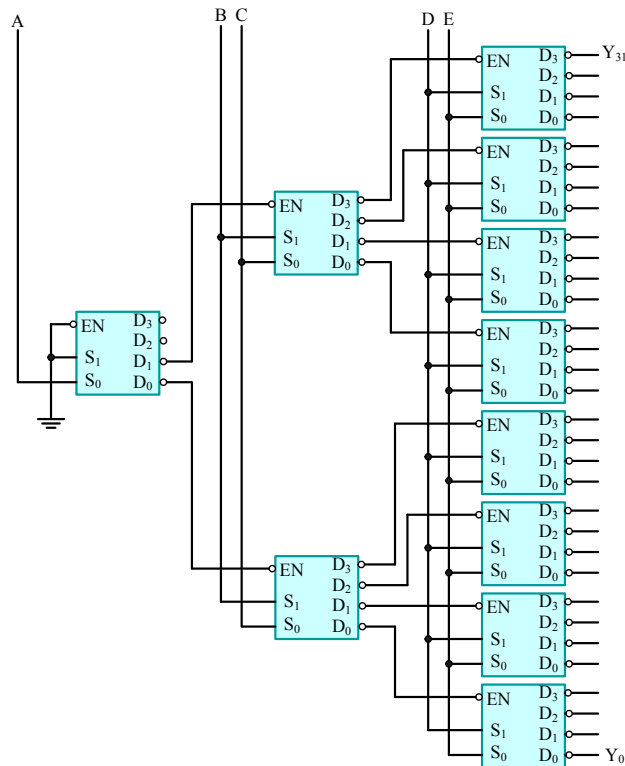3. Enable을 가진  $2 \times 4$  디코더를 이용하여  $5 \times 32$  디코더를 설계




4.  $5 \times 32$  디코더 회로설계

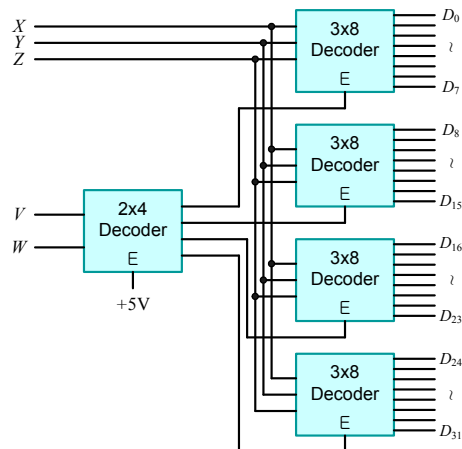


## 5. 특수한 8-segment LED 회로 설계

입력변수 :  $W, X, Y, Z$     출력변수 :  $a \sim h$


10진수	$W$	$X$	$Y$	$Z$	$a$	$b$	$c$	$d$	$e$	$f$	$g$	$h$
0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0
10	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
11	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1
12	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
13	1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x
14	1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x
15	1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x

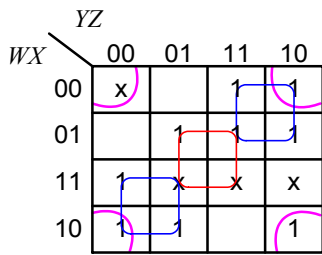

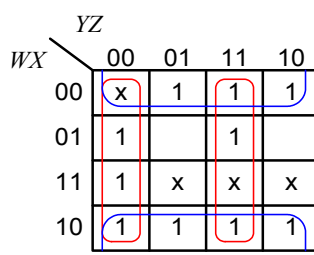
$$a = \overline{X}\overline{Z} + W\overline{Y} + XZ + \overline{W}Y \\ = (W \oplus Y) + (X \odot Z)$$



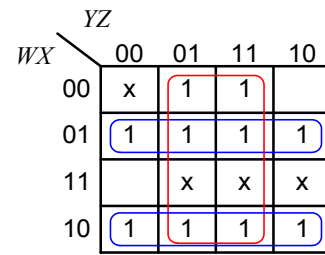
$$b = \overline{X} + YZ + \overline{Y}\overline{Z} \\ = \overline{X} + (Y \odot Z)$$



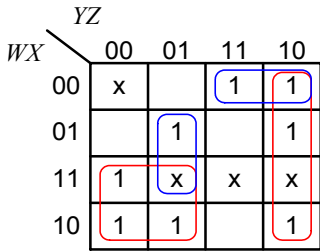
$$c = Z + \overline{W}X + W\overline{X} \\ = Z + (W \oplus X)$$



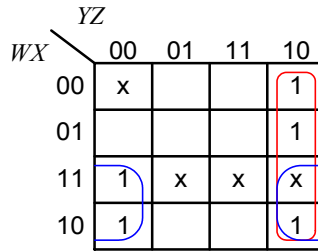
$$d = W\overline{Y} + Y\overline{Z} + \overline{W}X\overline{Y} + X\overline{Y}Z$$




$$e = W\overline{Z} + Y\overline{Z}$$

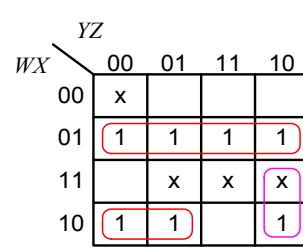

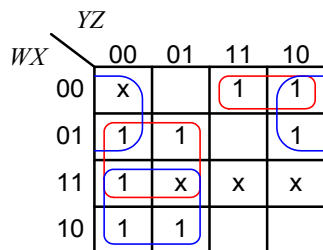
$$f = \overline{W}X + W\overline{X}\overline{Y} + WY\overline{Z}$$


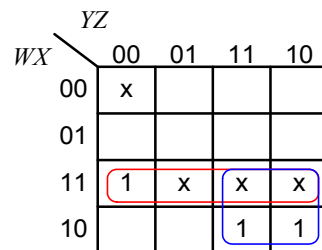
$$g = W\overline{Y} + X\overline{Y} + \overline{W}\overline{Z} + \overline{W}X\overline{Y}$$




$$h = WX + WY$$

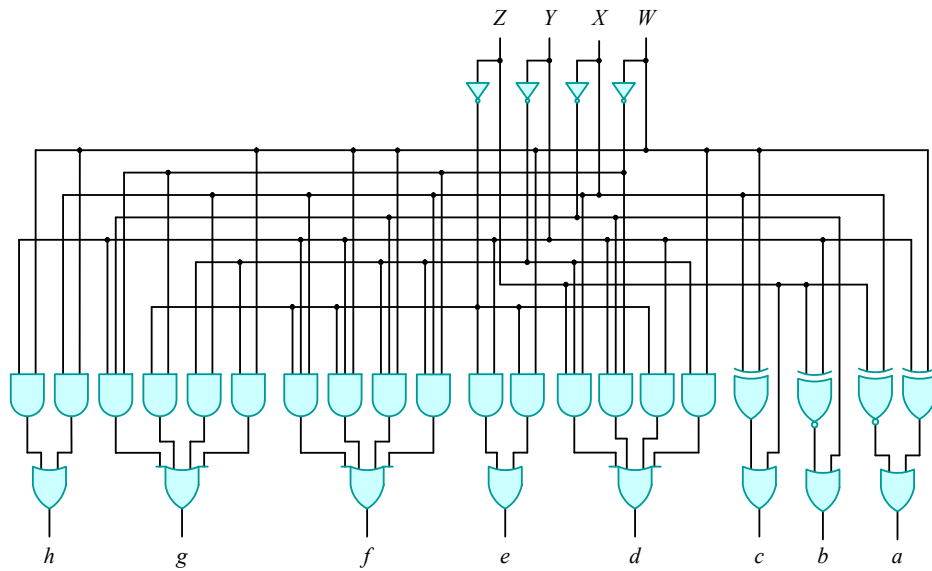


## 6. 특수한 8-segment LED 회로 설계

입력변수 :  $W, X, Y, Z$     출력변수 :  $a \sim h$

표시	$W$	$X$	$Y$	$Z$	$a$	$b$	$c$	$d$	$e$	$f$	$g$	$h$
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
-8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
-7	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
-6	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
-5	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
-4	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
-3	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1
-2	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
-1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1

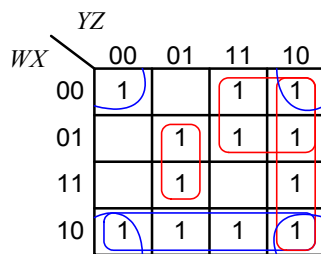

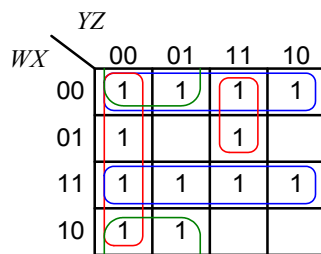
$$a = \overline{W}Y + \overline{X}Z + YZ + X\overline{Y}Z$$





$$b = WX + \overline{W}\overline{X} + \overline{X}\overline{Y} + \overline{Y}Z + \overline{W}YZ$$
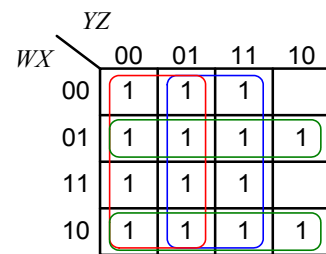
$$= (W \odot X) + \overline{X}\overline{Y} + \overline{Y}Z + \overline{W}YZ$$



$$c = \overline{Y} + Z + \overline{W}X + W\overline{X}$$


$$= \overline{Y} + Z + (W \oplus X)$$

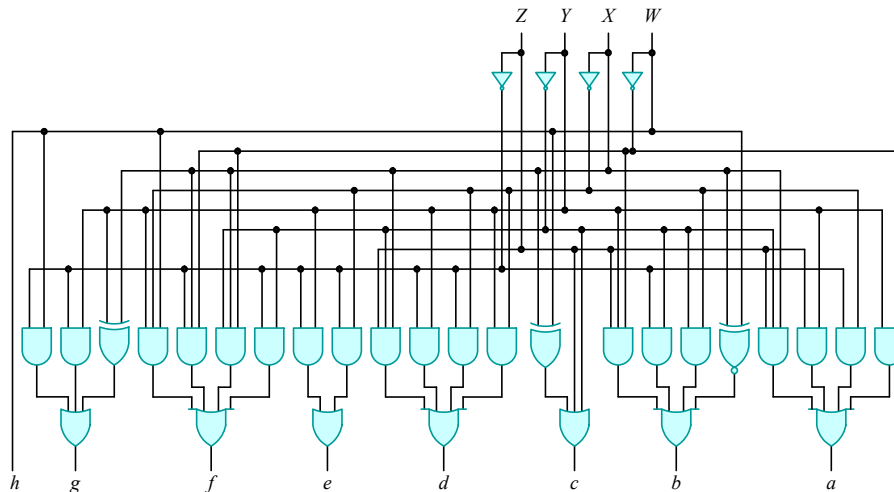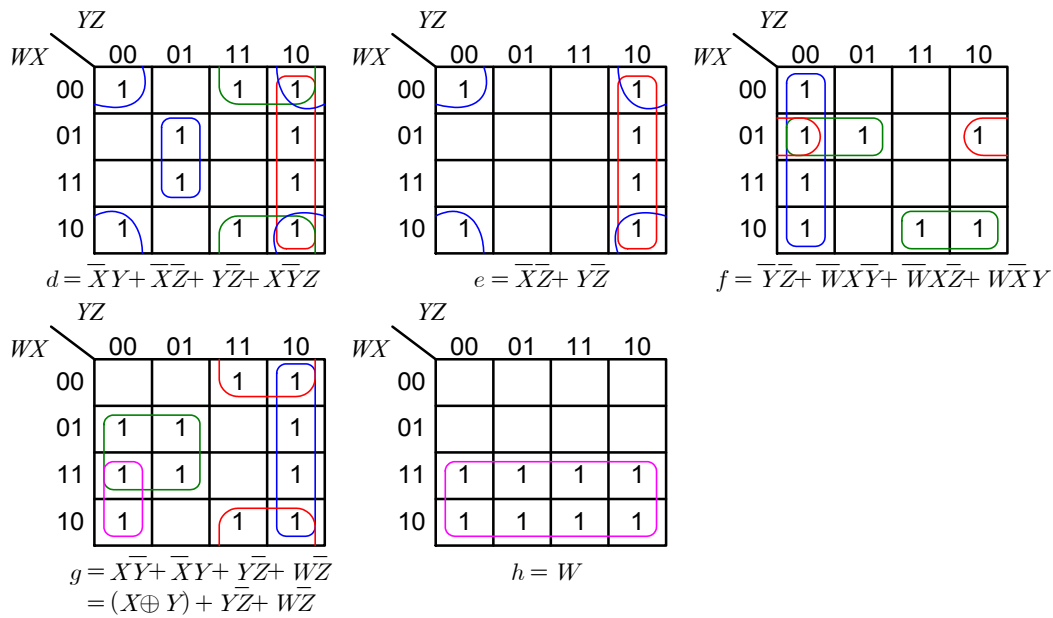


## 7. 특수한 8-segment LED 회로 설계

입력변수 :  $X, Y, Z$     출력변수 :  $a \sim h$


10진수	표시	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	↑	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0
2	↓	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	↕	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0
4	←	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
5	→	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
6	↔	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
7		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

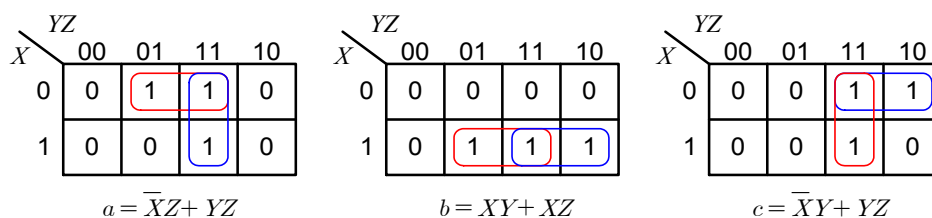

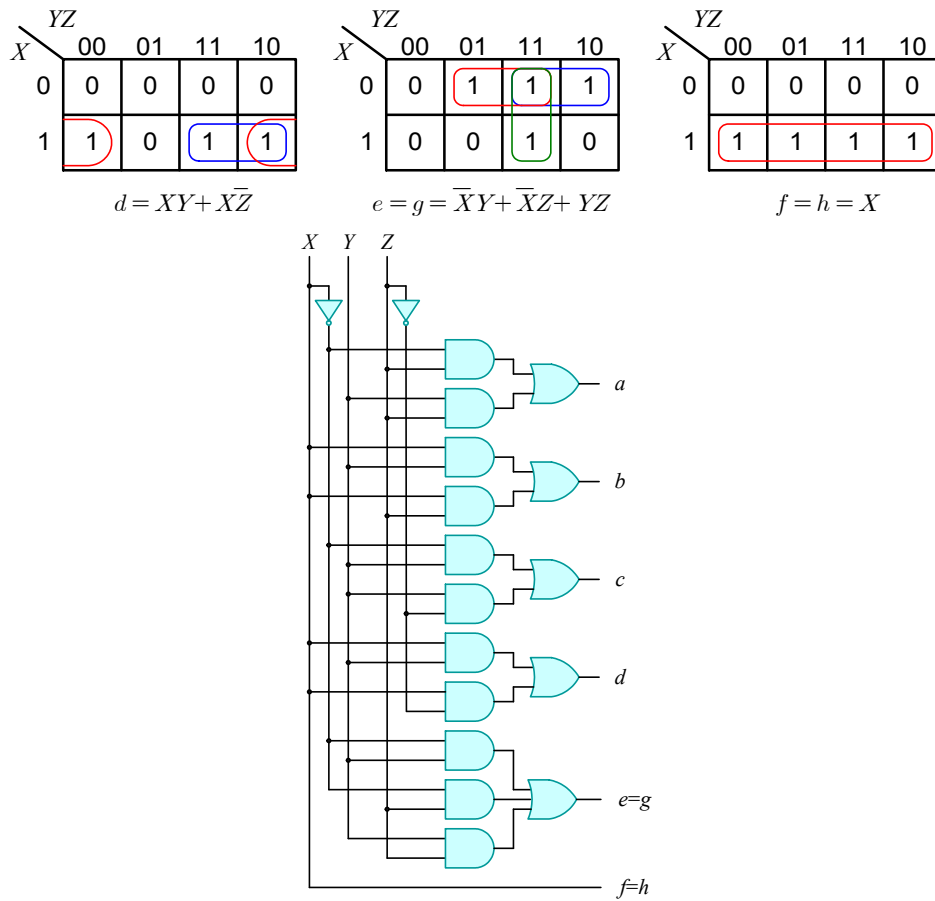

## 8. NOR 게이트만을 이용한 2×4 디코더 설계


입력		출력			
$B$	$A$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

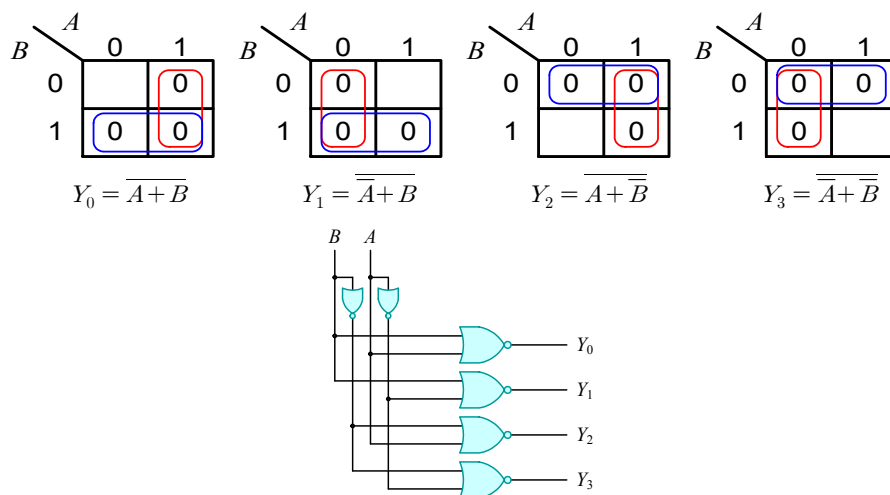


## 9. BCD-to-10 디코더 회로 설계

입력변수 :  $A, B, C, D$     출력변수 :  $Y_0 \sim Y_9$

10진수	$A$	$B$	$C$	$D$	$Y_0$	$Y_1$	$Y_2$	$Y_3$	$Y_4$	$Y_5$	$Y_6$	$Y_7$	$Y_8$	$Y_9$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

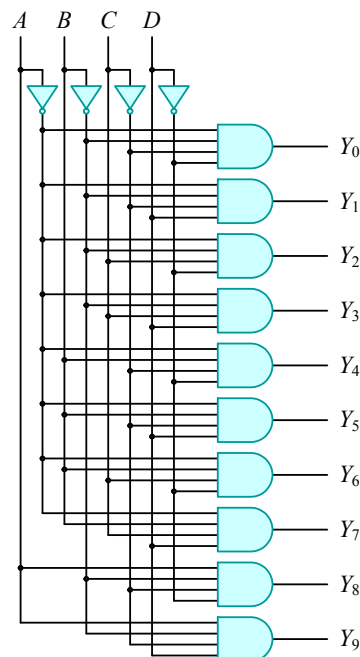


## 10. 74138 디코더와 OR 게이트를 이용하여 논리함수 구현

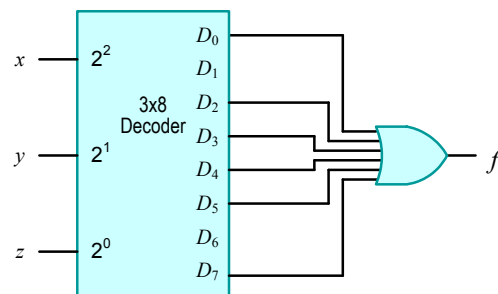

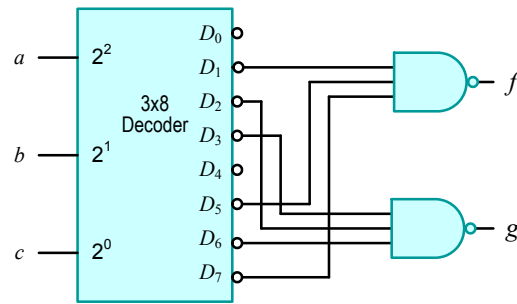
## 11. 디코더와 NAND 게이트를 이용하여 논리함수 구현

3×8 디코더의 내부가 NAND 게이트로 구성되어 있으므로 디코더의 출력은 active low로 동작한다. 그러나 출력  $f$ 와  $g$ 는 active high로 동작한다.







12. 74148을 이용하여  $16 \times 4$  인코더 설계

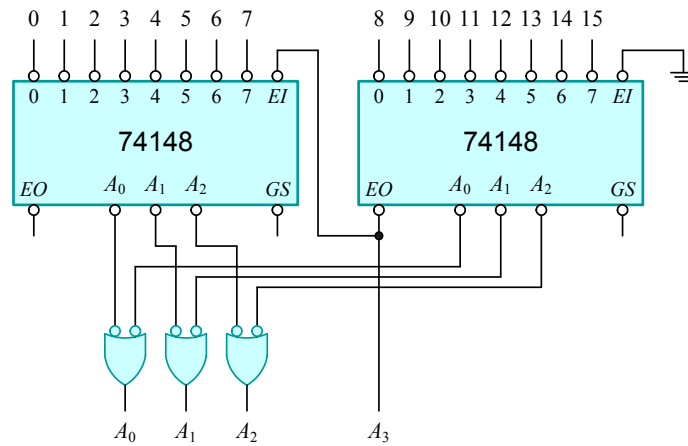

13.  $16 \times 1$  멀티플렉서 설계

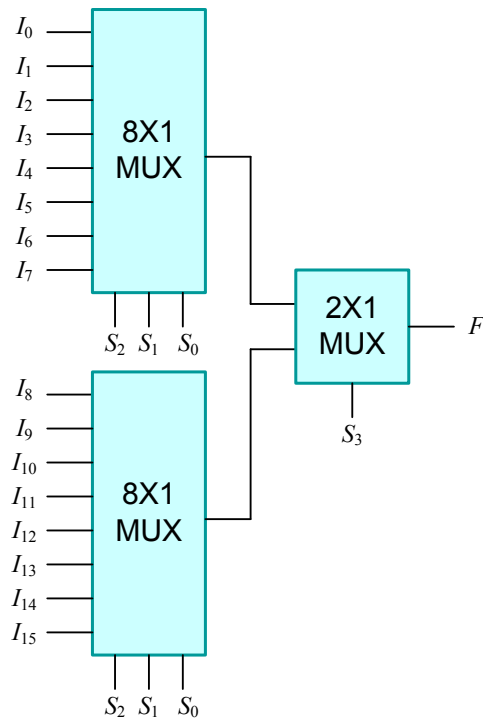


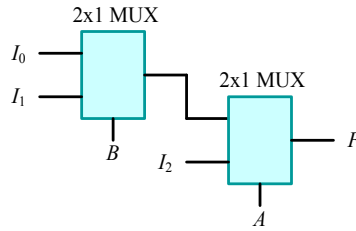14. 2개의  $2 \times 1$  멀티플렉서로 다른 게이트 추가없이  $3 \times 1$  멀티플렉서를 구성



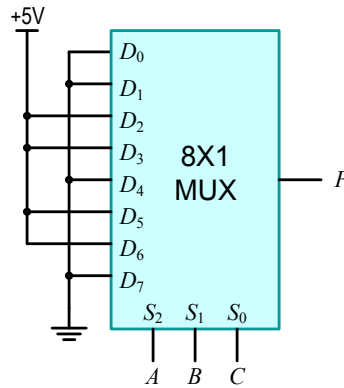**15. 논리함수 F를 8x1 멀티플렉서, 4x1 멀티플렉서를 이용하여 각각 설계**


논리함수  $F = ABC + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}C$  는 입력변수 조합이 110, 010, 011, 101일 때,  $F$ 가 1이 되며, 다른 조합일 때는  $F$ 가 0이다. 8x1 멀티플렉서로 이 함수를 구현하려면  $F$ 가 1이 되는 변수값들의 조합에 대응하는 데이터 입력들을 High로 연결하고, 이외의 다른 데이터 입력들을 Low에 연결한다.



4x1 멀티플렉서로 함수  $F$ 를 구현하려면 데이터 선택 입력 중에서 하나의 비트를 데이터 입력들과 연결하면 된다. 함수  $F$ 의 진리표는 아래와 같다.

입력			출력
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

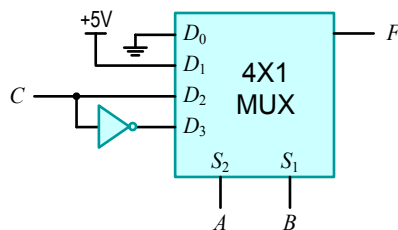진리표의 첫 번째 행을 보면  $AB=00$ 일 때  $F=0$ 이고, 2번째 행도  $AB=00$ 일 때  $F=0$ 이므로  $D_0=0$ 이다. 3번째 행은  $AB=01$ 일 때  $F=1$ 이고, 4번째 행도  $AB=01$ 일 때  $F=1$ 이므로  $D_1=1$ 이다. 5번째 행은  $AB=10$ 일 때  $F=C$ 이고, 6번째 행도  $AB=10$ 일 때  $F=C$ 이므로  $D_2=C$ 이다. 7번째 행은  $AB=11$ 일 때  $F=\overline{C}$ 이고, 8번째 행도  $AB=11$ 일 때  $F=\overline{C}$ 이므로  $D_3=\overline{C}$ 이다.



16. 3 초과 코드(ABCD)를 BCD 코드(WXYZ)로 변환하는 조합논리회로

입 력				출 력			
A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	0	x	x	x	x
0	0	0	1	x	x	x	x
0	0	1	0	x	x	x	x
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	x	x	x	x
1	1	1	0	x	x	x	x
1	1	1	1	x	x	x	x

AB	CD			
	00	01	11	10
00	X	X		X
01				
11	1	X	X	X
10			1	

$$W = AB + ACD$$

AB	CD			
	00	01	11	10
00	X	X		X
01			1	
11		X	X	X
10	1	1		1


$$X = \overline{B}\overline{C} + \overline{B}\overline{D} + BCD$$

AB	CD			
	00	01	11	10
00	X	X		X
01		1		1
11		X	X	X
10		1		1

$$Y = \overline{C}D + C\overline{D} = C \oplus D$$


AB	CD			
	00	01	11	10
00	X	X		X
01	1			1
11	1	X	X	X
10	1			1

$$Z = \overline{D}$$

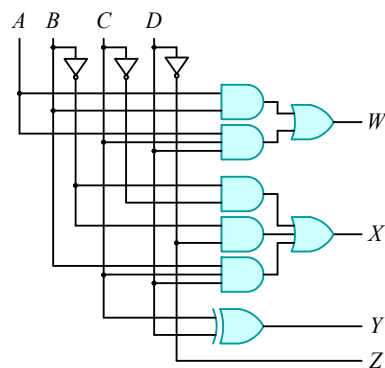







17. 4비트 가산기를 이용하여 BCD코드를 3 초과코드로 변환하는 회로

입력변수 : DCBA, 출력변수 : ZYXW

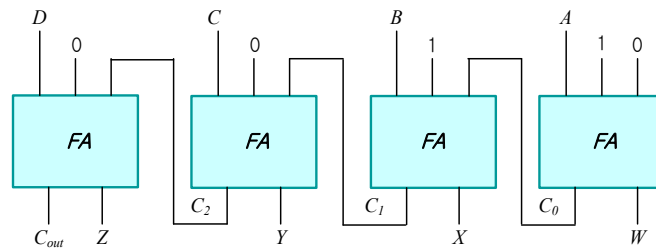

18. 3 초과 코드(ABCD)를 2 out-of 5 코드(VWXYZ)로 변환하는 회로

입 력				출 력				
A	B	C	D	V	W	X	Y	Z
0	0	0	0	x	x	x	x	x
0	0	0	1	x	x	x	x	x
0	0	1	0	x	x	x	x	x
0	0	1	1	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1	0	0	1
1	0	0	0	0	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	x	x	x	x	x
1	1	1	0	x	x	x	x	x
1	1	1	1	x	x	x	x	x

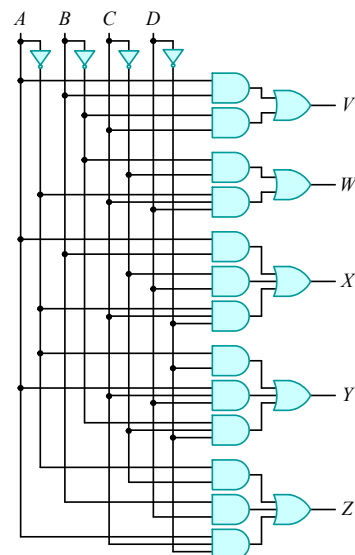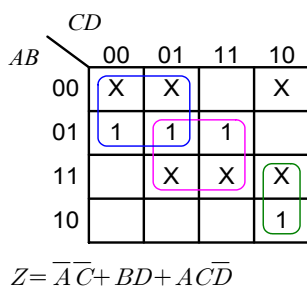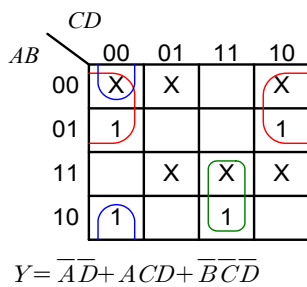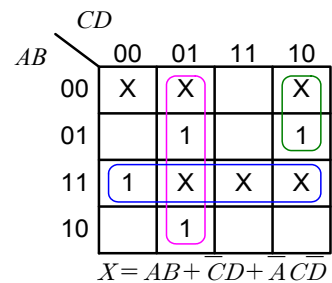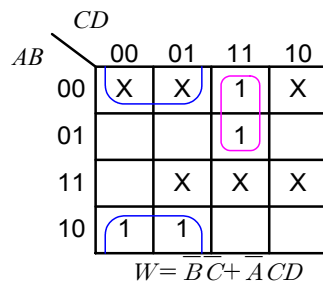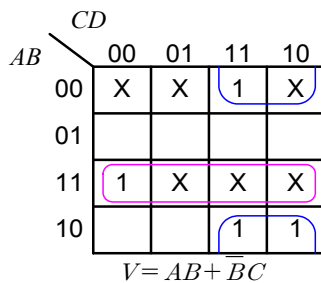


### 19. 8비트 2진 데이터에 대한 해밍코드를 생성하는 회로 설계

$$P_1 = D_3 \oplus D_5 \oplus D_7 \oplus D_9 \oplus D_{11}$$

$$P_2 = D_3 \oplus D_6 \oplus D_7 \oplus D_{10} \oplus D_{11}$$

$$P_4 = D_5 \oplus D_6 \oplus D_7 \oplus D_{12}$$




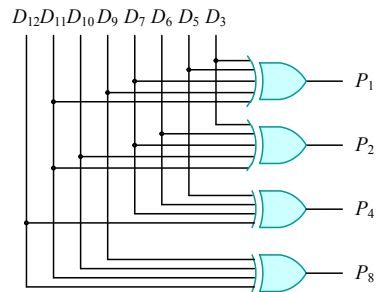
$$P_8 = D_9 \oplus D_{10} \oplus D_{11} \oplus D_{12}$$




### 20. 84-2-1 코드를 BCD 코드로 변환하는 회로

입력변수 :  $a, b, c, d$       출력변수 :  $w, x, y, z$

10진수	84-2-1코드				BCD코드			
	$a$	$b$	$c$	$d$	$w$	$x$	$y$	$z$
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0	1
2	0	1	1	0	0	0	1	0
3	0	1	0	1	0	0	1	1
4	0	1	0	0	0	1	0	0
5	1	0	1	1	0	1	0	1
6	1	0	1	0	0	1	1	0
7	1	0	0	1	0	1	1	1
8	1	0	0	0	1	0	0	0
9	1	1	1	1	1	0	0	1

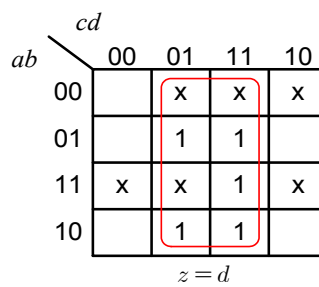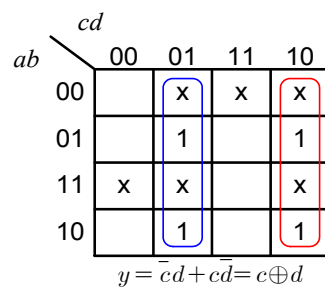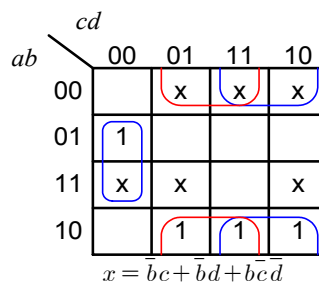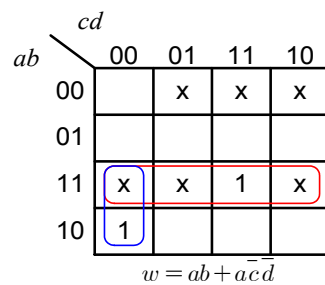


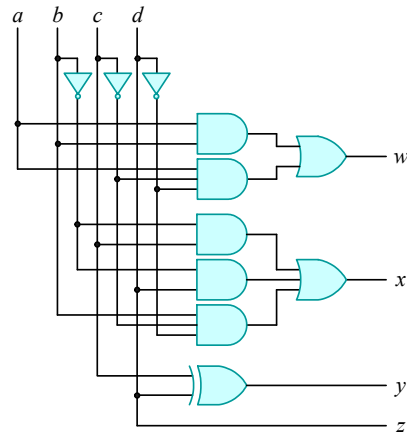


## 21. NAND 게이트만을 이용하여 BCD 코드를 7-Segment 코드로 변환하는 회로설계

입력변수 :  $w, x, y, z$       출력변수 :  $a, b, c, d, e, f, g$


10진수	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
10	1	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x
11	1	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x
12	1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x
13	1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x
14	1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x
15	1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x

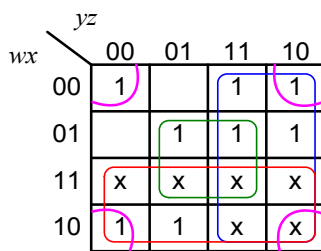


$$a = w + y + xz + \bar{x}\bar{z}$$

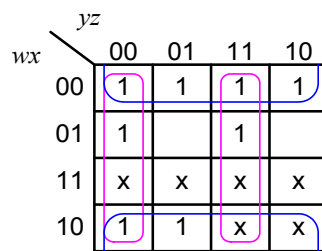


$$b = \bar{x} + yz + \bar{y}\bar{z}$$

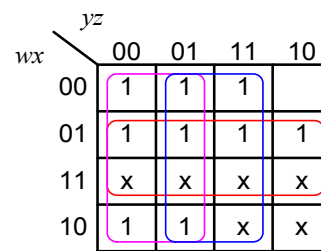


$$c = x + \bar{y} + \bar{z}$$

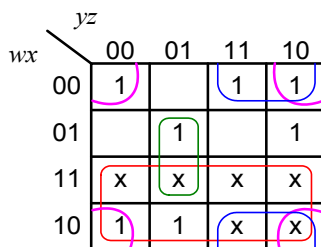

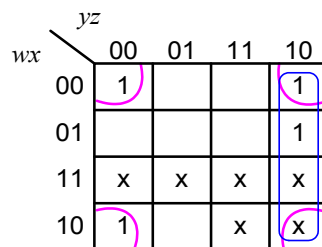
$$d = w + \bar{x}y + \bar{x}\bar{z} + xy\bar{z}$$



$$e = y\bar{z} + \bar{x}\bar{z}$$

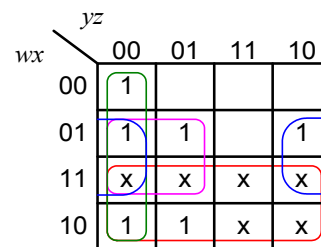
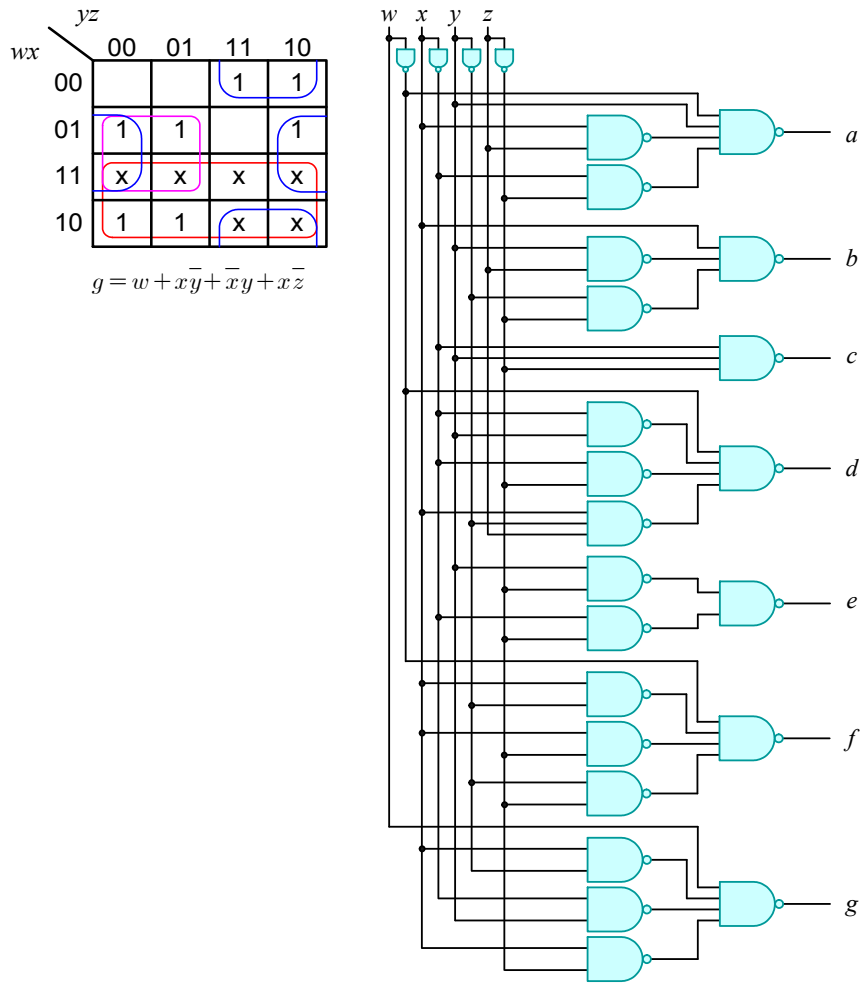
$$f = w + \bar{x}y + \bar{x}\bar{z} + \bar{y}\bar{z}$$



## 22. 2421 코드를 84-2-1 코드로 변환하는 회로 설계

입력변수 :  $A, B, C, D$     출력변수 :  $W, X, Y, Z$

10진수	2421 코드				84-2-1 코드			
	$A$	$B$	$C$	$D$	$W$	$X$	$Y$	$Z$
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	1
2	0	0	1	0	0	1	1	0
3	0	0	1	1	0	1	0	1
4	0	1	0	0	0	1	0	0
5	1	0	1	1	1	0	1	1
6	1	1	0	0	1	0	1	0
7	1	1	0	1	1	0	0	1
8	1	1	1	0	1	0	0	0
9	1	1	1	1	1	1	1	1

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00				
01		X	X	X
11	1	1	1	1
10	X	X	1	X

$$W = A$$

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00		1	1	1
01	1	X	X	X
11			1	
10	X	X		X


$$X = \bar{A}B + \bar{A}C + \bar{A}D + BCD$$

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00		1		1
01		X	X	X
11	1		1	
10	X	X	1	X

$$\begin{aligned} Y &= \bar{A}\bar{C}\bar{D} + ACD + \bar{A}\bar{C}D + \bar{A}C\bar{D} \\ &= \bar{A}(C \oplus D) + A(C \odot D) \\ &= A \oplus C \oplus D \end{aligned}$$

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00		1	1	
01		X	X	X
11		1	1	
10	X	X	1	X

$$Z = D$$

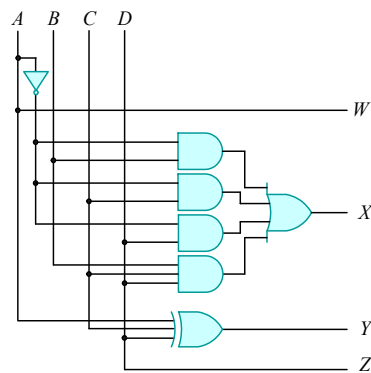


### 23. BCD 코드 검사회로 설계

입력변수 :  $A, B, C, D$     출력변수 :  $F$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1





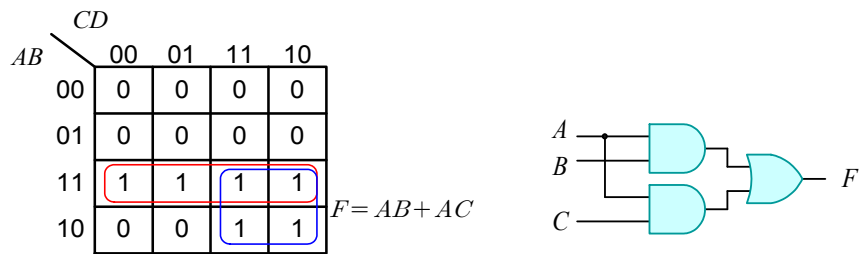

## 24. 입력된 수의 제곱을 출력하는 회로 설계


입력변수 :  $X, Y, Z$     출력변수 :  $a \sim f$

10진수	$X$	$Y$	$Z$	$a$	$b$	$c$	$d$	$e$	$f$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3	0	1	1	0	0	1	0	0	1
4	1	0	0	0	1	0	0	0	0
5	1	0	1	0	1	1	0	0	1
6	1	1	0	1	0	0	1	0	0
7	1	1	1	1	1	0	0	0	1

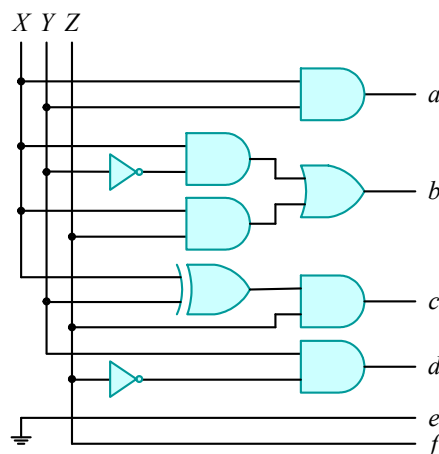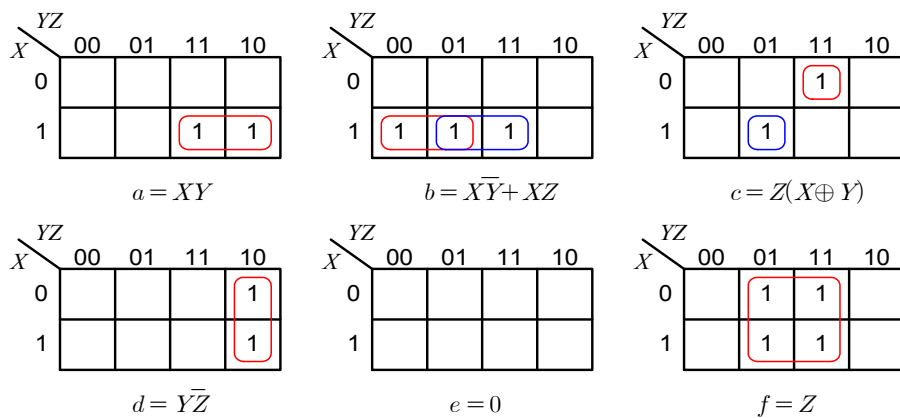


## 25. 2 비트 숫자 $ab$ 와 $cd$ 를 곱하여 4 비트 곱 $w, x, y, z$ 를 만드는 회로를 설계


입 력				출 력			
$a$	$b$	$c$	$d$	$W$	$X$	$Y$	$Z$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1

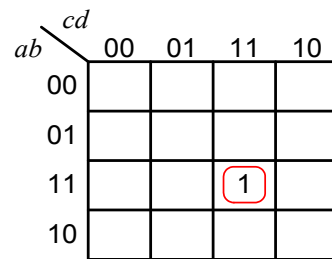


$$W = abcd$$

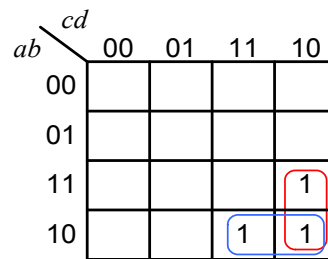


$$X = \bar{a}bc + ac\bar{d}$$

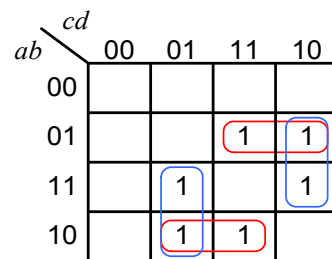
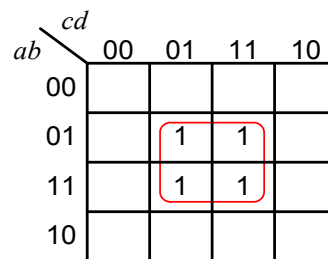
$$Y = \bar{a}bd + ac\bar{d} + \bar{a}bc + bcd\bar{d}$$



$$Z = bd$$


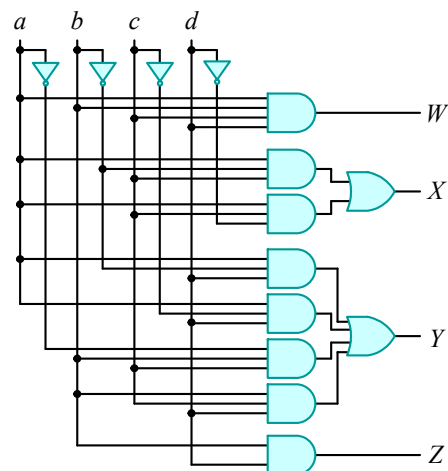


## 26. 2의 보수를 계산하는 회로 설계

입력변수 :  $a, b, c, d$       출력변수 :  $w, x, y, z$

10진수	$a$	$b$	$c$	$d$	$w$	$x$	$y$	$z$
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1
2	0	0	1	0	1	1	1	0
3	0	0	1	1	1	1	0	1
4	0	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	0
7	0	1	1	1	1	0	0	1
8	1	0	0	0	0	1	0	0
9	1	0	0	1	0	1	1	1
10	1	0	1	0	0	1	1	0
11	1	0	1	1	0	1	0	1
12	1	1	0	0	0	1	0	0
13	1	1	0	1	0	0	1	1
14	1	1	1	0	0	0	1	0
15	1	1	1	1	0	0	0	1





입출력 관계로부터 다음과 같은 카르노 맵을 얻으며 이를 정리한다.

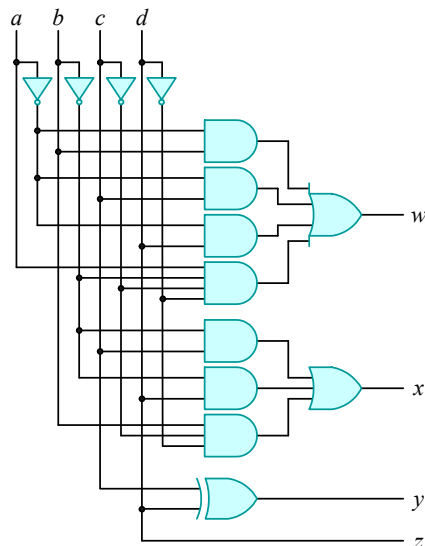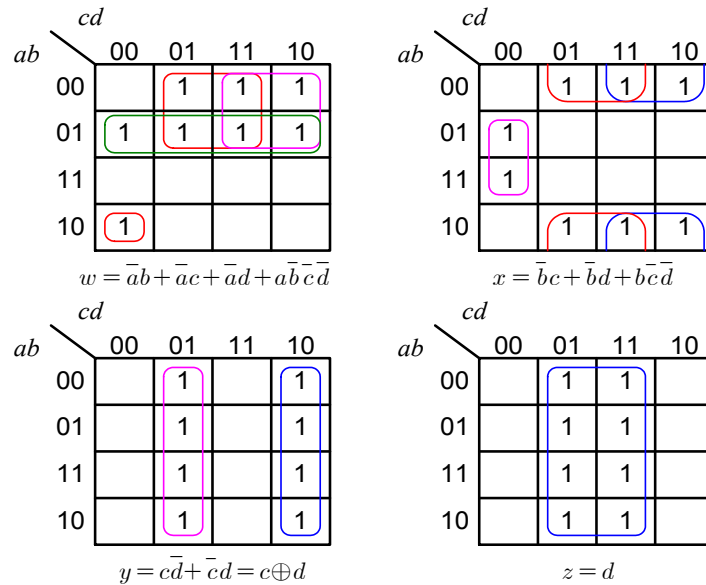

## 27. 짝수만을 통과시키는 논리회로 설계

입력변수 :  $A_2, A_1, A_0$     출력변수 :  $Y_2, Y_1, Y_0$



$A_2$	$A_1$	$A_0$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0

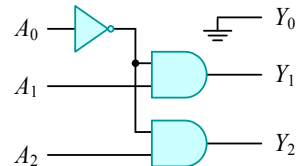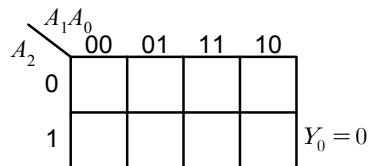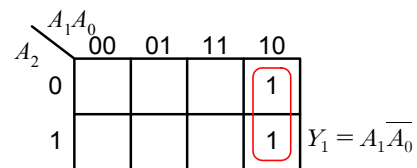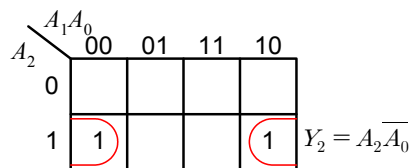

## 28. Majority Function 설계

입력변수 :  $A, B, C$     출력변수 :  $F$

$A$	$B$	$C$	$F$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

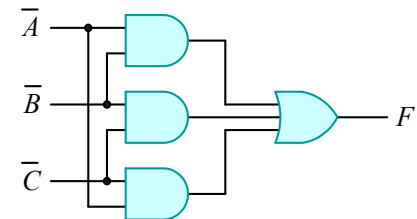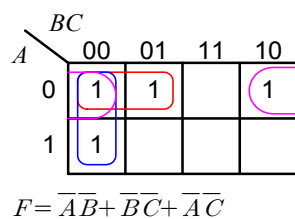

## 29. 9의 보수 생성회로 설계

입력변수 :  $a, b, c, d$     출력변수 :  $w, x, y, z$

10진수	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>w</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>
0	0	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	0
2	0	0	1	0	0	1	1	1
3	0	0	1	1	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0	1	0	1
5	0	1	0	1	0	1	0	0
6	0	1	1	0	0	0	1	1
7	0	1	1	1	0	0	1	0
8	1	0	0	0	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0	0	0	0

<i>ab</i> \ <i>cd</i>	00	01	11	10
00	1	1		
01				
11	x	x	x	x
10			x	x

$$w = \bar{a}\bar{b}\bar{c}$$

<i>ab</i> \ <i>cd</i>	00	01	11	10
00			1	1
01				
11	x	x	x	x
10			x	x


$$x = b\bar{c} + \bar{b}c = b \oplus c$$

<i>ab</i> \ <i>cd</i>	00	01	11	10
00			1	1
01			1	1
11	x	x	x	x
10			x	x


$$y = c$$

<i>ab</i> \ <i>cd</i>	00	01	11	10
00	1			1
01	1			1
11	x	x	x	x
10	1		x	x

$$z = \bar{d}$$

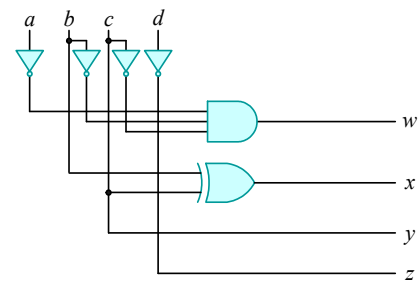

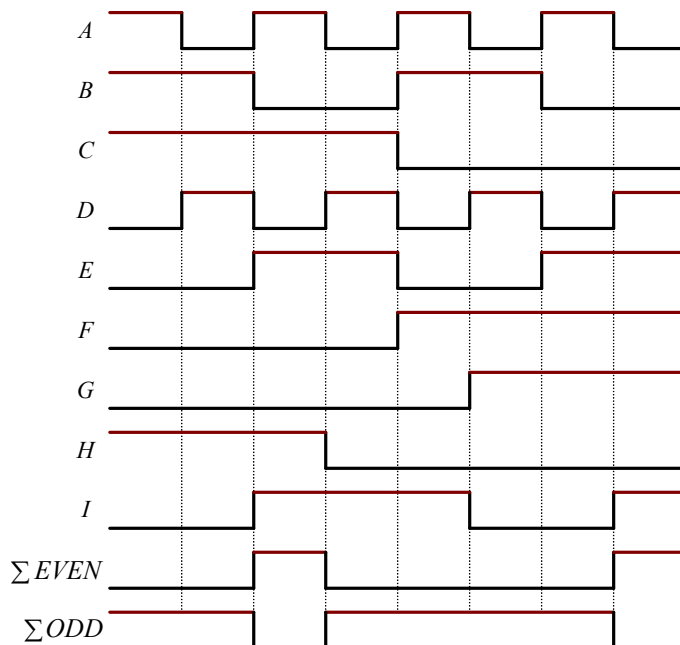30. 9-비트 패리티 발생기/검출기에서 출력  $\Sigma EVEN$ 과  $\Sigma ODD$ 를 구하는 문제.



### 31. 4비트 홀수 패리티 발생기와 짝수 패리티 발생기를 설계

(1) 진리표

데이터				패리티	
A	B	C	D	홀수( $P_{ODD}$ )	짝수( $P_{EVEN}$ )
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0

(2) 카르노 맵을 이용한 간소화

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	1		1	
01		1		1
11	1		1	
10		1		1

$$P_{ODD} = A \odot B \odot C \odot D$$

AB \ CD				
	00	01	11	10
00		1		1
01	1		1	
11		1		1
10	1		1	

$$P_{EVEN} = A \oplus B \oplus C \oplus D$$

(3) 회로도

